Projet de programmation C++

Résolution de circuit

JÉRÉMIE FOURMANN (Promo 2013 - Eléctronique - Enseeiht) MAXIME MORIN (Promo 2013 - Eléctronique - Enseeiht)

5 décembre 2011

Plan


1	Objectif	2
2	Organistion du code 2.1 L'objet circuit 2.2 L'objet source	2 2 2
3	Résultats3.1Réponse du l'exemple 13.2Réponse du CircuitA3.3Réponse du CircuitB3.4Réponse du CircuitC3.5Réponse du CircuitD	3 3 3 4 4
A	main.cpp	5
В	circuits.h	6
\mathbf{C}	circuits.cpp	8
D	sources.h	12
\mathbf{E}	sources.cpp	13

- 1 Objectif
- 2 Organistion du code
- 2.1 L'objet circuit

FIGURE 1 – Hièrarchie de la classe circuit

2.2 L'objet source

FIGURE 2 – Hièrarchie de la classe source

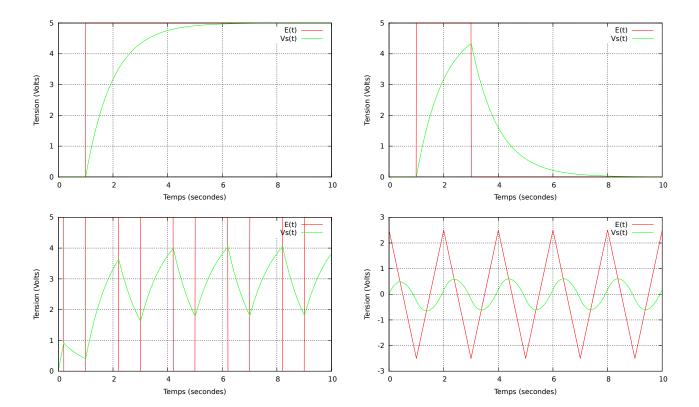

3 Résultats

- 3.1 Réponse du l'exemple 1
- 3.2 Réponse du CircuitA
- 3.3 Réponse du CircuitB

C2echelon.pdf


FIGURE 3 – Réponse à un echelon de tension

C2porte.pdf

FIGURE 4 – Réponse à une porte



Figure 5 – Réponse à signal carré

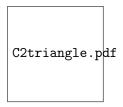

 $\label{eq:figure 6-Réponse a signal triangle} Figure \ 6-Réponse \ a \ signal \ triangle$

- 3.4 Réponse du CircuitC
- 3.5 Réponse du CircuitD

A main.cpp

```
/* Programmation ortientee objet : BE2 */
    /* Jeremie Fourmann et Maxime Morin
    /* main.cpp
    /* Programme principal
                                               */
    #include <iostream>
    #include "circuits.h"
    #include "sources.h"
   using namespace std;
   int main(int argc, char **argv)
15
        cout.width(6);
        cout.precision(4);
17
        circuit * montage;
19
        int choix=0;
21
            cout << "#Premier Ordre :" << endl;</pre>
            cout << "#1 - Exemple 1" << endl;</pre>
23
            cout << "#2 - Circuit A" << endl;</pre>
25
            cout << "#3 - Circuit B" << endl;</pre>
            cout << "#Deuxime Ordre :" << endl;</pre>
            cout << "#4 - Exemple 2" << endl;</pre>
27
            cout << "#5 - Circuit C" << endl;</pre>
            cout << "#6 - Circuit D" << endl;</pre>
29
            cin >> choix;
31
            switch(choix){
            case 1:
33
                 montage = new exemple1;
                 break;
35
            case 2:
                 montage = new circuitA;
                 break;
            case 3:
39
                 montage = new circuitB;
                 break;
41
            case 4:
                 montage = new exemple2;
43
                 break;
            case 5:
45
                 montage = new circuitC;
47
                 break;
            case 6:
                 montage = new circuitD;
49
                 break;
            default:
51
                 cout << "#Mauvaix choix" << endl;</pre>
                 return 0;
53
            }
55
        montage->circuitSolve();
        return 0;
59
    }
```

B circuits.h

```
/* Programmation ortientee objet : BE2 */
   /* Jeremie Fourmann et Maxime Morin
   /* circuits.h
                                            */
    /* Declaration des classes circuits
                                            */
   #ifndef DEF_circuits
   #define DEF_circuits
   #include "sources.h"
    /* Classe "euler" pour la resolution de au'+bu=f. */
11
   class euler{
       protected:
            double pas,duree,t ;
            source *generateur;
        public:
15
            euler();
            virtual void diffSolve()=0;
17
            virtual void circuitSolve()=0;
   };
19
21
   /* Classe "circuit" (permet le choix de la source) */
23
   class circuit : public euler{
       protected:
25
            double a,b,ci,u,up;
        public:
27
            circuit();
            virtual void diffSolve()=0;
            virtual void circuitSolve()=0;
29
   };
31
    /* Classe "circuit1" (1er ordre) */
   class circuit1 : public circuit{
       public:
35
            void diffSolve();
            virtual void circuitSolve() =0; //defini en fct du circuit
   };
37
   /* Classe "exemple1". */
   class exemple1 : public circuit1{
       public:
41
            exemple1();
            void circuitSolve();
   };
45
   /* Classe "circuitA". */
47
   class circuitA : public circuit1{
       protected:
49
            double R,C;
       public:
51
            circuitA();
            void circuitSolve();
53
   };
    /* Classe "circuitB". */
   class circuitB : public circuit1{
57
        protected:
            double Rd,C,R;
59
       public:
            circuitB();
61
            void circuitSolve();
63
  };
```

```
/* Classe "circuit2" (2eme Ordre)*/
   class circuit2 : public circuit{
       protected:
67
            double ci2,u2,u2p;
       public:
            circuit2();
            virtual void diffSolve()=0;
71
             virtual void circuitSolve();
73 };
   /* Classe "exemple2" (2eme Ordre)*/
   class exemple2 : public circuit2{
75
       public:
            exemple2();
77
            void diffSolve();
            void circuitSolve(); //Redefinition pour les besoins de l'exemple
   };
81
   /* Classe "circuitC". */
   class circuitC : public exemple2{
83
       protected:
            double R,C,L;
85
       public:
            circuitC();
87
   };
   /* Classe "circuitD". */
   class circuitD : public circuit2{
       protected:
           double R,C,L;
93
        public:
            circuitD();
95
            void diffSolve();
   };
97
   #endif
```

C circuits.cpp

```
/* Programmation ortientee objet : BE2 */
    /* Jeremie Fourmann et Maxime Morin
    /* circuits.cpp
                                              */
    /* Definition des classes circuits
                                              */
    #include <iostream>
    #include <math.h>
    #include "circuits.h"
    using namespace std;
11
    euler::euler(){
13
        pas=0.01;
        duree=10;
        t=0.0;
15
    }
17
    /* Choix de la source lors de la creation d'un circuit. */
    circuit::circuit(){
19
        int choix=0;
        a=0.0;
21
        b=0.0;
23
        ci=0.0;
        u=0.0;
25
        up=0.0;
            cout << "#Choisir la source ?" << endl;</pre>
27
            cout << "#1 - Echelon" << endl;</pre>
            cout << "#2 - Porte" << endl;</pre>
29
            cout << "#3 - Carre" << endl;</pre>
            cout << "#4 - Triangle" << endl;</pre>
31
            cout << "#5 - Rampe f(t)=-3*t (Exemple1)" << endl;</pre>
            cout << "#6 - Nulle (Exemple 2)" << endl;</pre>
            cin >> choix;
            switch(choix){
            case 1:
37
                 generateur=new echelon;
                 break;
39
            case 2:
                generateur=new porte;
41
                 break;
            case 3:
43
                 generateur=new carre;
45
                 break;
            case 4:
                 generateur=new triangle;
47
                 break:
            case 5:
49
                 generateur=new fctExo1;
                 break;
51
                 generateur=new echelon; /* Generateur quelconque. */
53
                 generateur->setAB(0,0); /* Coupe le generateur. */
                 break;
            default:
57
                 break;
59
    }
61
    void circuit1::diffSolve(){
63
            u=(pas/a)*(generateur->Esm(t)+up*(-b+a/pas));
```

```
t=t+pas;
65
    }
67
    exemple1::exemple1(){    //Cas "mathematique" de l'exercice 1
        a=1;
69
        b=3;
        ci = 0;
71
    }
73
    void exemple1::circuitSolve(){
            75
        while(t<= duree){</pre>
            diffSolve();
77
            cout << t << " << u <<" << -(1/3)*exp(-3*t) -t + (1/3) << endl;
79
    }
81
    /* Circuit A avec comme parametres R et C */
    circuitA::circuitA(){
        cout << "#Choix des valeurs pour le circuit suivant :" << endl ;</pre>
85
        cout << "#____/\\/\\___ " << endl ;</pre>
                               _|_" << endl ;
87
        cout << "#E
                              C ---" << endl ;
        cout << "#|_____|" << endl ;
        cout << "#Valeur de R (Ohm) : " << endl;</pre>
        cin >> R;
        cout << "#Valeur de C (Farad) : " << endl ;</pre>
93
        cin >> C ;
95
        a=R*C;
        b=1;
97
        generateur->setAB(1,0); // Esm(t) = E(t)
99
    /* Resolution de l'equation differentielle du circuitA pour la source choisie. */
    void circuitA::circuitSolve(){
103
        cout << "#Temps" << " " << "Ve" << " " << "Vs" << " " " << endl;
        while(t<= duree){</pre>
105
            diffSolve():
            cout << t << "
                            " << generateur->E(t) <<" " << u << endl;
107
    }
109
111
    /* Circuit B avec comme paramtres Rd, R et C. */
113
    circuitB::circuitB(){
        cout << "#Choix des valeurs pour le circuit suivant :" << endl ;</pre>
        cout << "#____/\\/\\__|\\___ " << endl ;
115
                                               " << endl ;
        cout << "#|
                         R.d
                                 17
                                         1
        cout << "#|
                                         /
                                               _|_" << endl ;
117
                                        R \\
        cout << "#E
                                               --- C " << endl ;
                                                |" << endl ;
        cout << "#|
119
121
        cout << "#Valeur de Rd (Ohm) : " << endl;</pre>
123
        cin >> Rd;
        cout << "#Valeur de R (Ohm) : " << endl;</pre>
125
        cout << "#Valeur de C (Farad) : " << endl ;</pre>
        cin >> C;
127
129
    /*Resolution des equations differentielles circuitB pour la source
```

```
choisie, pour les deux differents etats de la diode */
131
    void circuitB::circuitSolve(){
         bool bloquee=1; //Flag d'etat de la diode
133
                         // A t=0, C dechargee donc D passante (vd>0.6)
135
                          // C dechargee
         cout << "#Temps" << " " " << "Ve" << " " " << "Vs" << " " " << "Vd" << endl;
137
         while(t<=duree){</pre>
             if(vd>=.6 && bloquee ){
139
                 a=Rd*C;
                 b=1+Rd/R;
141
                 generateur->setAB(1,-0.6); // Offset pour le second membre
143
                 cout << "#Diode passante"<<endl;</pre>
                 bloquee=0;
145
             if(vd<.6 && !bloquee )</pre>
                 a=R*C;
149
                 b=1:
                 generateur->setAB(0,0); // Second membre nul, decharge de C dans R
151
                 cout << "#Diode bloquee"<<endl;</pre>
153
                 bloquee=1;
155
             diffSolve();
             vd=generateur->E(t)-u-Rd*C*(u-up)/pas+u/R;
157
                                                             " << u << " " << vd << endl;
             cout << t << " " << generateur->E(t) <<"</pre>
        }
159
    }
161
    /*Ciruit 2 ordre*/
163
    circuit2::circuit2(){
         u2=0.0;
165
         u2p=0.0;
167
         ci2=0;
    }
169
    void circuit2::circuitSolve(){
171
                                       " << "ESM" <<" " << "Vs" << " " << endl;
             cout << "#Temps" << "
             u=ci;
173
             u2=ci2;
             while(t<=duree){</pre>
175
                 diffSolve();
                 cout << t << "
                                   " << generateur->Esm(t) <<" " << u << endl;
             }
179
    }
    /*Resolution de l'exemple numero 2 */
181
    exemple2::exemple2(){    //Cas mathematique de l'exercice 2
         a=0.0;
183
         b=-1.0;
         ci2=1;
185
187
    void exemple2::diffSolve(){
189
             up=u;
             u2p=u2;
191
             u=up+pas*u2p;
             u2=u2p+pas*(b*up+a*u2p+generateur->Esm(t));
             t=t+pas;
193
    }
195
    void exemple2::circuitSolve(){
```

```
cout << "#Temps" << " " " << "Entree" << " " << "Sortie-Solution" << " " " << "Sinus(sol exact)" << "
197
      " << endl;
             u=ci;
             u2=ci2;
199
             while(t<=duree){</pre>
201
                  diffSolve();
                                    " << generateur->Esm(t) <<" " << u << " " << sin(t) << endl;
                  cout << t << "
             }
203
     }
205
     /*Constructeur du circuitC*/
     circuitC::circuitC(){    //Cas special de l'exercice 2
207
         cout << "#Valeur de R (Ohm) : " << endl;</pre>
         cin >> R;
209
         cout << "#Valeur de L (Henry) : " << endl;</pre>
211
         cout << "#Valeur de C (Farad) : " << endl ;</pre>
         cin >> C;
213
         a=-R/L;
215
         b=-1/(L*C);
         ci=0.0;
217
         ci2=0.0;
219
         generateur->setAB(1,0);
221
    }
     circuitD::circuitD(){
223
         cout << "#Valeur de R (Ohm) : " << endl;</pre>
         cin >> R;
225
         cout << "#Valeur de L (Henry) : " << endl;</pre>
         cin >> L ;
227
         cout << "#Valeur de C (Farad) : " << endl ;</pre>
         cin >> C ;
229
231
         a=-1/(R*C);
         b=-1/(L*C);
         ci=0.0;
233
         ci2=0.0;
235
         generateur->setAB(-a,0);
    }
237
     void circuitD::diffSolve(){
239
             up=u;
             u2p=u2;
241
             u=up+pas*u2p;
             u2=u2p+pas*(b*up+a*u2p)+(generateur->Esm(t)-generateur->Esm(t-pas)); //on code la deriv de la fct
     second membre
             t=t+pas;
     }
245
```

D sources.h

```
/* Programmation ortientee objet : BE2 */
   /* Jeremie Fourmann et Maxime Morin
   /* sources.h
                                            */
    /* Declaration des classes sources
                                            */
   #ifndef DEF_sources
   #define DEF_sources
   /* Classe mere : source. */
   class source{
11
        protected:
13
            double T,phi,offset,ampli,alpha,sauvAmpli;
            double A,B;
        public:
            source();
            virtual double E(double t)=0;//fct virtuelle de la source
17
            double Esm(double t); // Transformation affine de E pour changer amplitude
                                   // ou ajouter un offset dans le second membre
19
            void setAB(double Ai, double Bi); //accesseur pour les valeurs A et B
   };
21
   /* Classe fille permettant de traiter l'exemple 1. */
23
   class fctExo1 : public source{
25
        public:
             double E(double t);
27
   };
   /* Classes filles pour les differents signaux d'entree. */
29
   class echelon : public source{
       public:
31
             double E(double t);
   };
33
   class porte : public source{
35
        public:
             double E(double t);
   };
39
   class triangle : public source{
       public:
41
             double E(double t);
43
   class carre : public source{
       public:
45
             double E(double t);
   };
47
   #endif
```

E sources.cpp

```
/* Programmation ortientee objet : BE2 */
    /* Jeremie Fourmann et Maxime Morin
   /* sources.cpp
                                             */
    /* Definition des classes sources
                                             */
   #include <iostream>
   #include "sources.h"
    #include <math.h>
   using namespace std;
11
    /* Methodes de la classe mere "source". */
   source::source(){
        T=2;
15
        phi=1;
        offset=0;
17
        ampli=5;
        alpha=.6;
19
        A=1, B=0;
21
23
   double source::Esm(double t) // Transformation affine du signal de la source
    {
25
        return A*E(t)+B;
   }
27
29
    /* Definitions des sources filles pour differents types de signaux ou fonctions. */
31
   double fctExo1::E(double t){
        return -3*t;
   }
35
   void source::setAB(double Ai, double Bi)
37
    {
        A = Ai;
39
        B = Bi;
   }
41
   double echelon::E(double t){
45
        double fx;
        if(phi <=t ) fx= offset+ampli;</pre>
        else fx= offset;
47
        return fx;
   }
49
   double porte::E(double t){
51
        double fx;
        if(phi < t && t <phi+T) fx=offset+ampli;</pre>
53
                else fx=offset;
        return fx;
   }
57
   double carre::E(double t){
        double fx;
59
        if((t-phi)-floor((t-phi)/T)*T<T*alpha) fx=offset+ampli;</pre>
                else fx=offset;
61
        return fx;
63
   }
```